


## ЗАВИСНОСТ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ ОД НАПОНА НА ОТПОРНИКУ

**ПОНОВИТИ:** везивање амперметра и волтметра у коло електричне струје, начин повезивања извора електричне струје

**ПРИБОР:** више извора електричне струје, амперметар, волтметар, проводници



Повежите електрично коло као на слици.

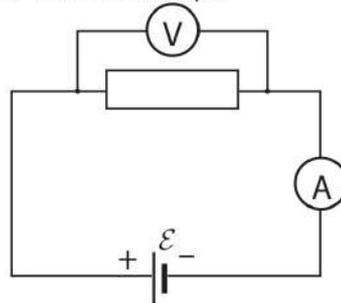

Измерите јачину струје и напон на отпорнику за сваки од извора засебно и, ако је могуће, направите све могуће комбинације извора. У комбинацијама извори треба да буду повезани редно, тако да укупна електромоторна сила буде једнака збиру електромоторних сила појединачних извора. За сваки извор измерите јачину струје и напон на отпорнику у колу. Одредите вредности најмањег подеока за амперметар и волтметар. Те вредности биће апсолутне грешке мерења јачине струје и напона. Податке упишите у табелу.


Извор	Јачина струје [A]	Напон [V]	$\Delta I$ [A]	$\Delta U$ [A]
Извор 1				
Извор 2				
Извор 3				
Извори 1 и 2				
Извори 1 и 3				
Извори 2 и 3				
Извори 1, 2 и 3				

 **ЗАДАТАК 2**

На основу података из табеле, нацртајте график зависности јачине електричне струје од напона на отпорнику.

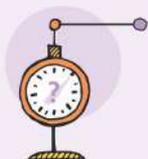 **ЗАДАТАК 3** **НАПРЕДНИ НИВО\***

Уз консултације са осталима, покушајте да одредите вредност отпорности отпорника који сте користили у овом експерименту.



Ако немате више извора струје, да ли сте могли да поновите мерење више пута и да нацртате график за тако добијене податке? Објасните.

**ДОДАТАК:** Ако немате на располагању више извора, а имате отпорник са променљивом отпорношћу (реостат), можете њега искористити за мењање јачине струје у колу и напона на отпорнику.


## ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОТПОРНОСТИ ОТПОРА У КОЛУ ПОМОЋУ АМПЕРМЕТАРА И ВОЛТМЕТАРА

**ПОНОВИТИ:** Омов закон, везивање амперметра и волтметра у коло електричне струје

**ПРИБОР:** извор електричне струје, амперметар, волтметар и неколико отпорника



Повежите електрично коло као на слици.

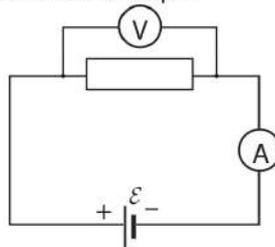

За сваки отпорник повезан у коло измерите јачину електричне струје и напон на њему. Одредите вредности најмањег подеока за амперметар и волтметар. Те вредности биће апсолутне грешке мерења јачине струје и напона. На основу Омовог закона, за измерене вредности јачине струје ( $I$ ) и напона ( $U$ ) израчунајте одговарајуће отпорности ( $R$ ).. Попуните табелу.

Отпорник	Јачина струје [A]	Напон [V]	$\Delta I$ [A]	$\Delta U$ [A]	Отпорност [R]
Отпорник 1					
Отпорник 2					
Отпорник 2					
...					



Да ли у колу електричне струје које сте користили у овој вежби, смете да замените места амперметру и волтметру?

**НАПРЕДНИ НИВО\***

Замислите да на располагању имате више извора струје, различитих електромоторних сила. Ако је потребно да искористите само један извор (или једну комбинацију извора), који извор (или комбинацију) бисте изабрали, и зашто?


# МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ И НАПОНА У КОЛУ СА СЕРИЈСКИ И ПАРАЛЕЛНО ПОВЕЗАНИМ ОТПОРНИЦИМА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНЕ ОТПОРНОСТИ

**ПОНОВИТИ:** Омов закон, везивање амперметра и волтметра у коло електричне струје, редна и паралелна веза отпорника

**ПРИБОР:** извор електричне струје, амперметар, волтметар и неколико отпорника



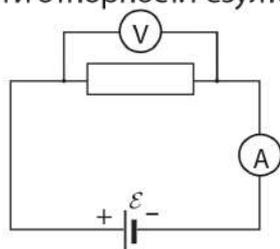
За сваки отпорник повежите коло са слике. Измерите јачину струје и напон, израчунајте отпорност и, на начин који је описан у претходној вежби, израчунајте грешке за јачину струје, напон и отпорност. Резултате и грешке упишите у табелу.



Отпорник	Јачина струје $I$ [A]	$\Delta I$ [A]	Напон $U$ [A]	Отпорност $R$ [ $\Omega$ ]
Отпорник 1				
Отпорник 2				
...				



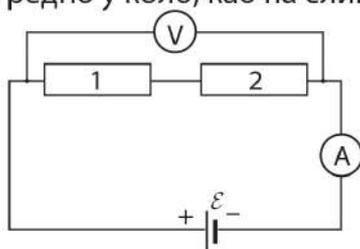Повежите два отпорника редно у коло, као на слици.



Измерите јачину струје и напон, израчунајте отпорност и грешке свих величина и податке упиштите у табелу.


Отпорник	Јачина струје $I$ [A]	$\Delta I$ [A]	Напон $U$ [A]	Отпорност $R$ [ $\Omega$ ]
Редна веза 1 и 2				
...				

Израчунајте еквивалентну отпорност за два редно везана отпорника, резултат упишите у следећу табелу:  $R_e = R_1 + R_2$

Измерена вредност $R_e$ [ $\Omega$ ]	Израчуната вредност $R_e$ [ $\Omega$ ]
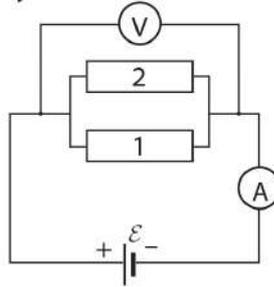
## ЗАДАТАК 3

Паралелно вежите отпорнике у колу са слике.



Измерите јачину струје и напон, грешке мерења и све резултате упишите у табелу:

Отпорник	Јачина струје $I$ [A]	$\Delta I$ [A]	Напон $U$ [A]	Отпорност $R$ [ $\Omega$ ]
Редна веза 1 и 2				
...				

Еквивалентна отпорност два паралелно везана отпорника добија се из формуле:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Измерена вредност $R_e$ [ $\Omega$ ]	Израчуната вредност $R_e$ [ $\Omega$ ]



- Да ли у колу електричне струје који сте користили у овој вежби, смете да замените места амперметру и волтметру?
- (\* Напредни ниво) Замислите да на располагању имате више извора струје, различитих електромоторних сила. Треба да искористите само један извор (или једну комбинацију извора). Који извор (или комбинацију) бисте изабрали, и зашто?